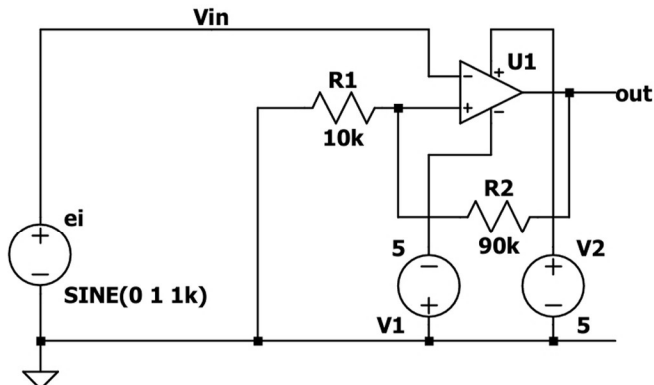


Wagner S Chittó - Homework 4


Simule no LTSpice os comparadores com logica ECL e TTL

Comparador regenerativo (fig. 3.7)




$$\beta = \frac{10K}{10K + 90K} = 0,1$$

$V_{D+} = \pm 0,5$ Saida em $\pm 5V$

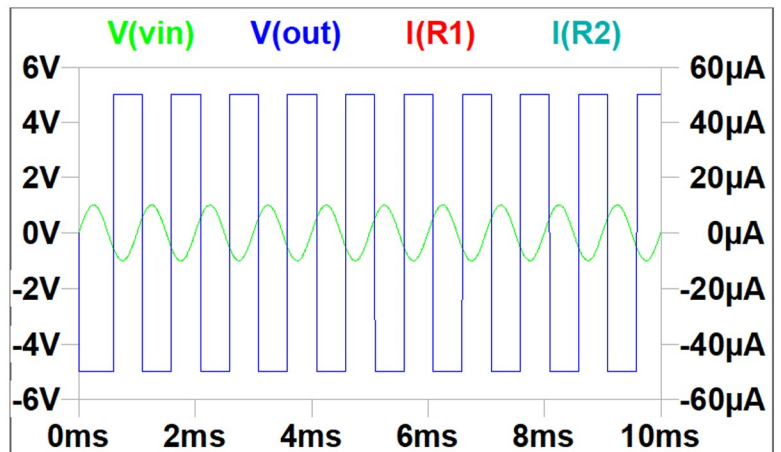


Comparador regenerativo ECL

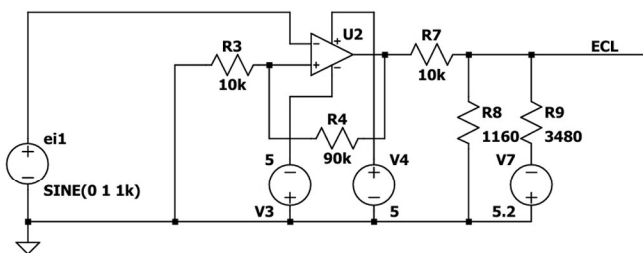


Saida entre aproximadamente
-0,8V até -1,6V

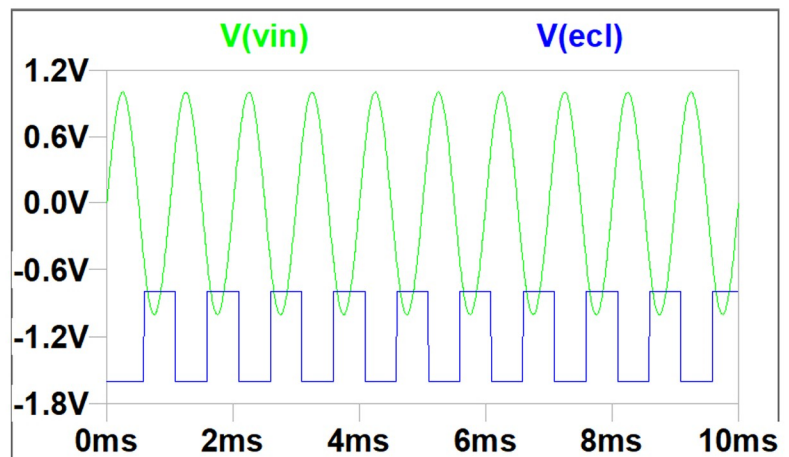O sinal na saída ECL varia nesta
faixa NEGATIVA de tensão



Comparador regenerativo TTL

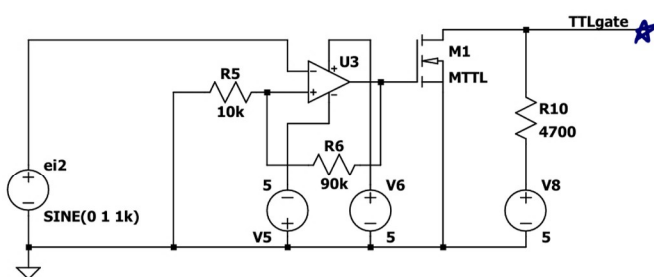

Na saída do comparador positiva o
NMOS conduz e conecta o nó *
ao terra, produzindo 0V
Na saída negativa, conecta em 5V

