

Wagner S Chittó - Homework 5

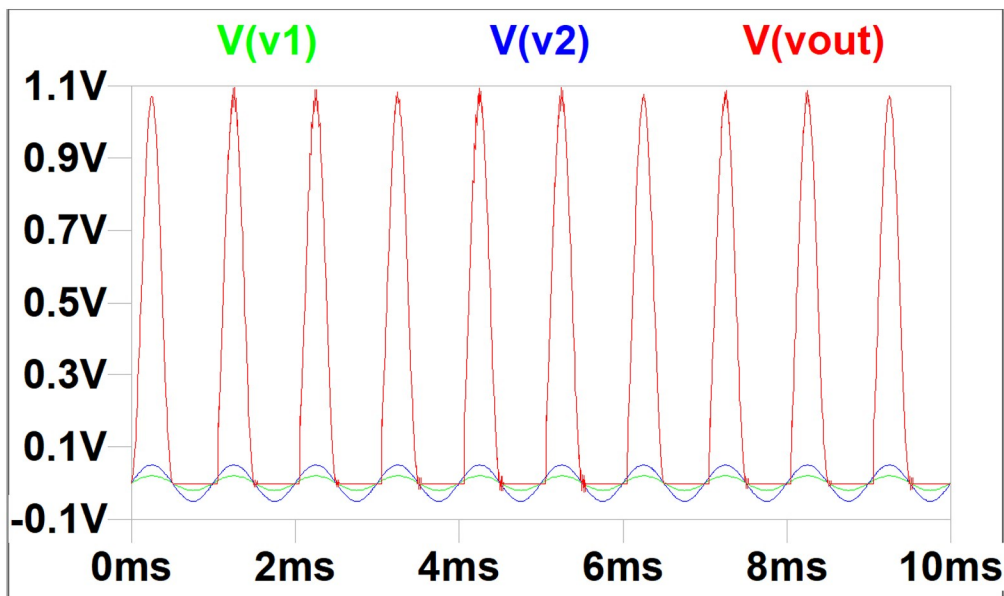
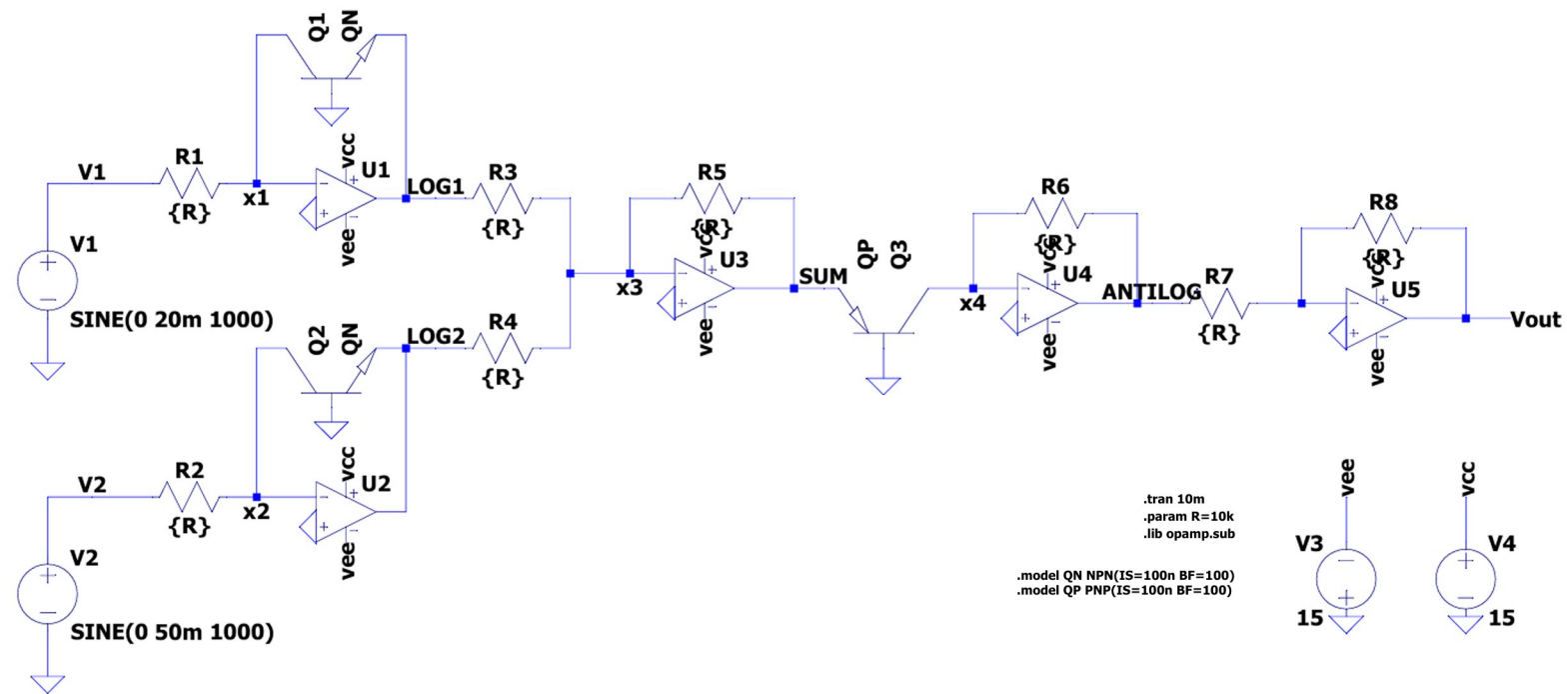


Gráfico da simulação de uma fonte alternada de 50mV multiplicando uma fonte alternada de 20mV, e obtendo o resultado máximo de aproximadamente 1V no pico.

Tensões muito altas causaram saturação pelas configurações atuais do sistema.